
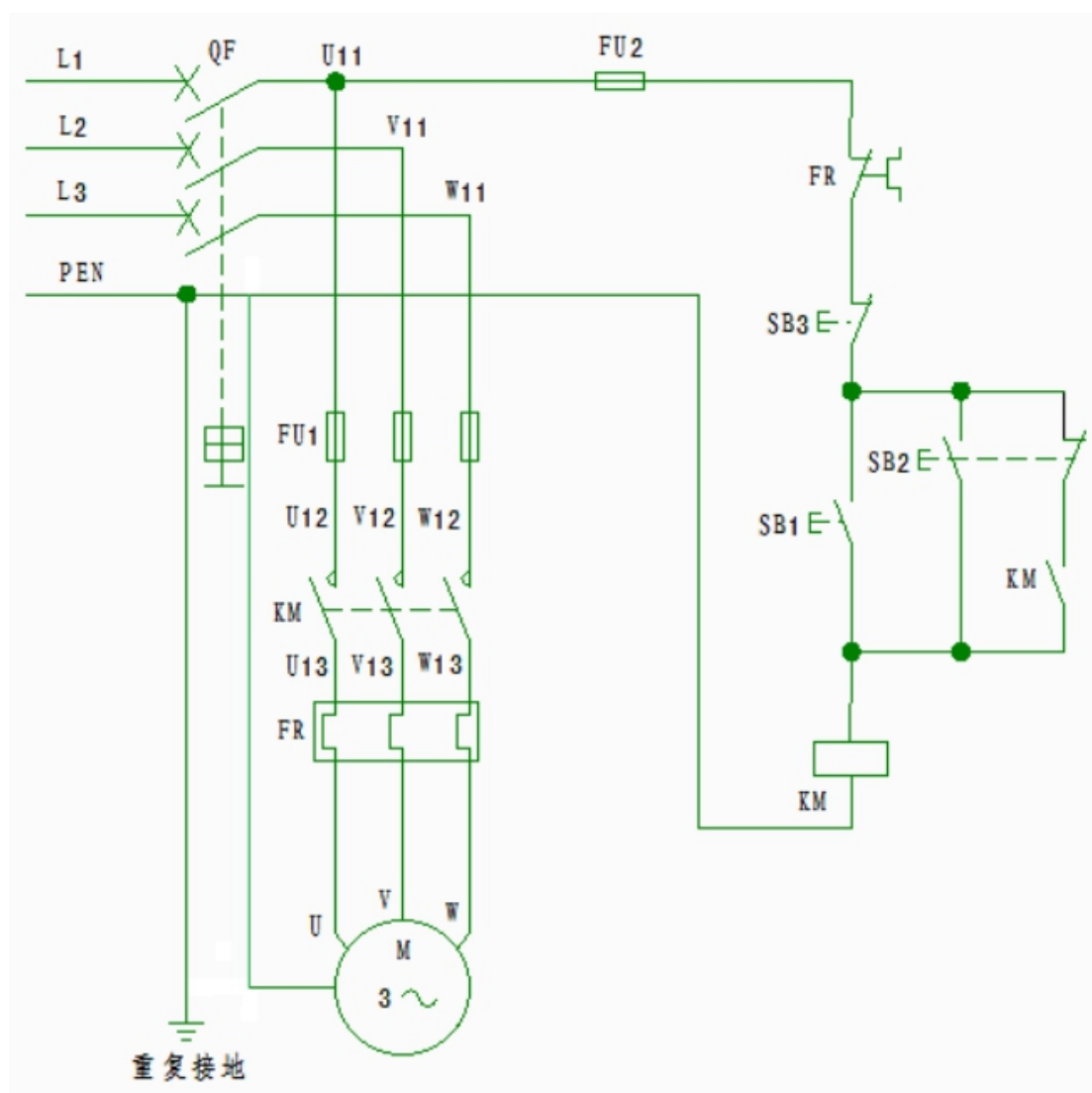


低压电工实操接线图

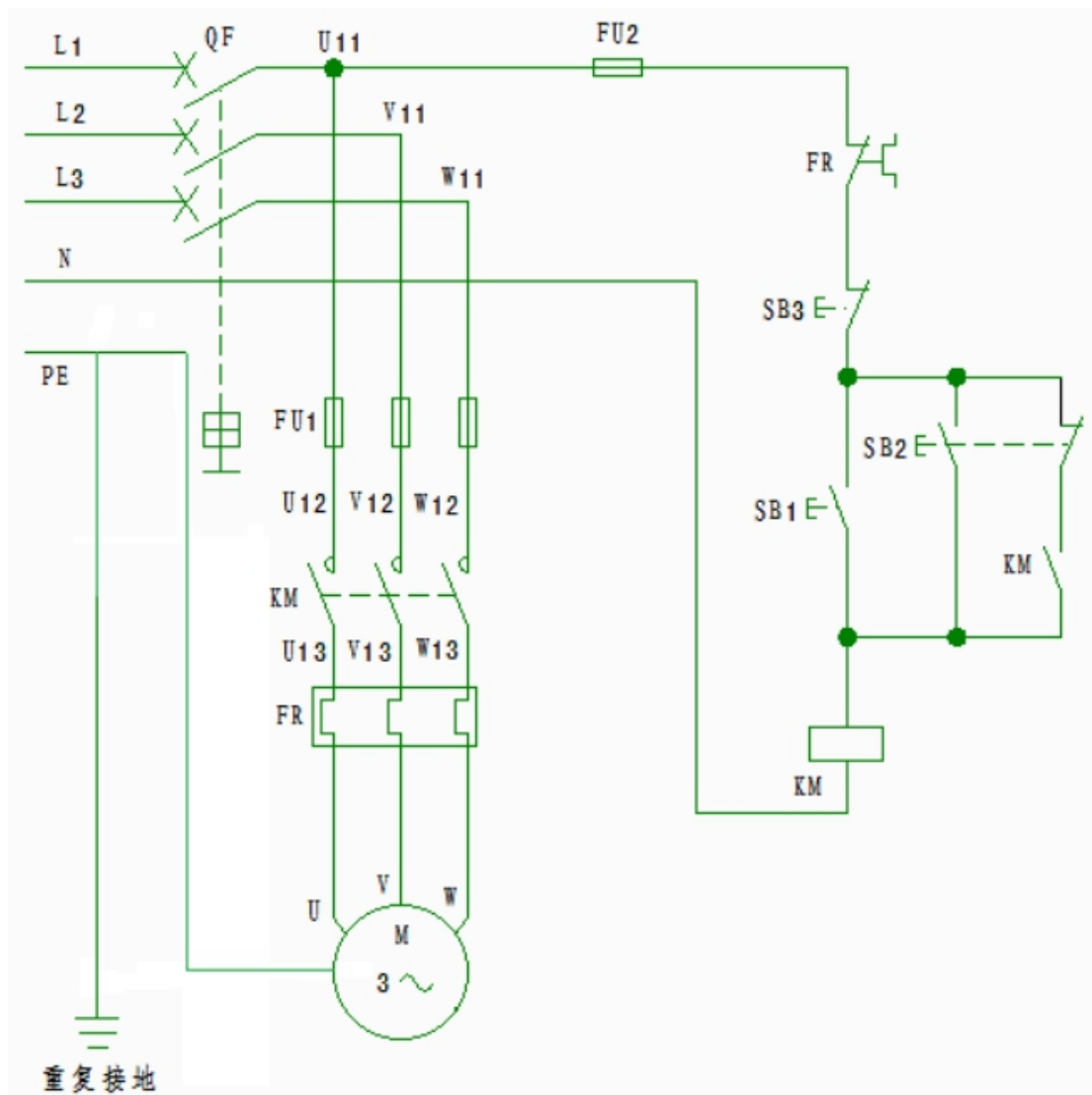
试题一 三相异步电动机单向连续运转(带点动控制)的电气原理图(K21)(三相四线制)




试题一 三相异步电动机单向连续运转(带点动控制)的电气原理图(K21) (三相五线制)




试题二 三相异步电动机正反转控制的电气原理图(K22)
(三相四线制)

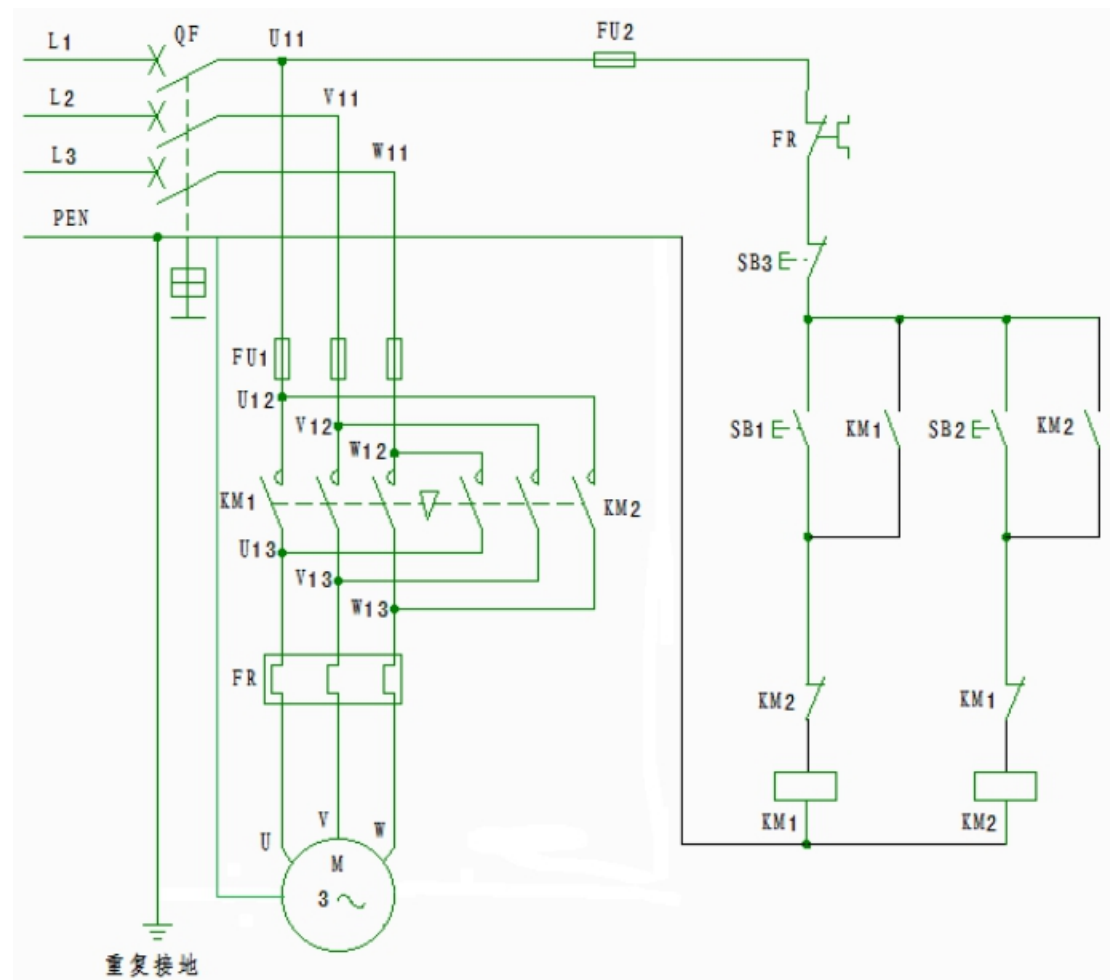


试题二 三相异步电动机正反转控制的电气原理图(K22)
(三相五线制)

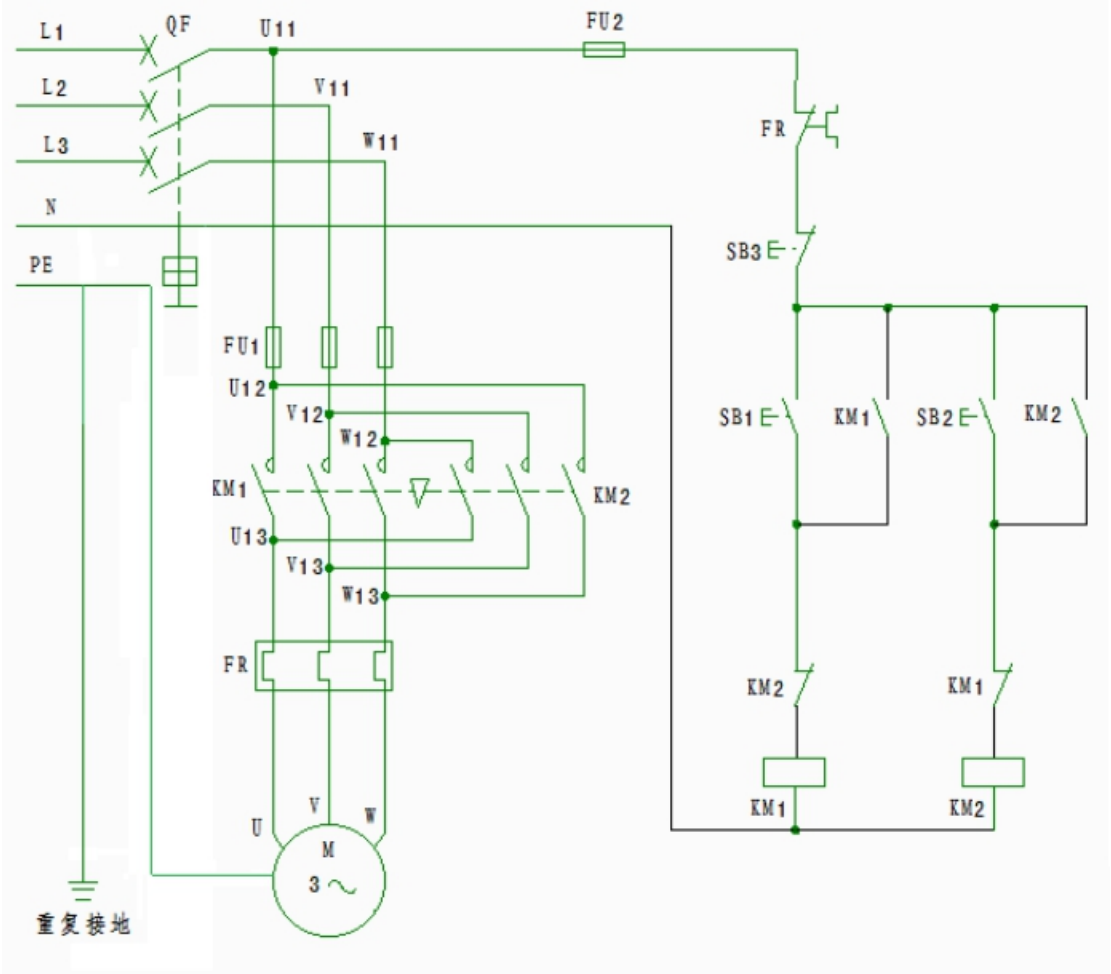

试题三 单相电能表带两控一开照明电路电气原理图

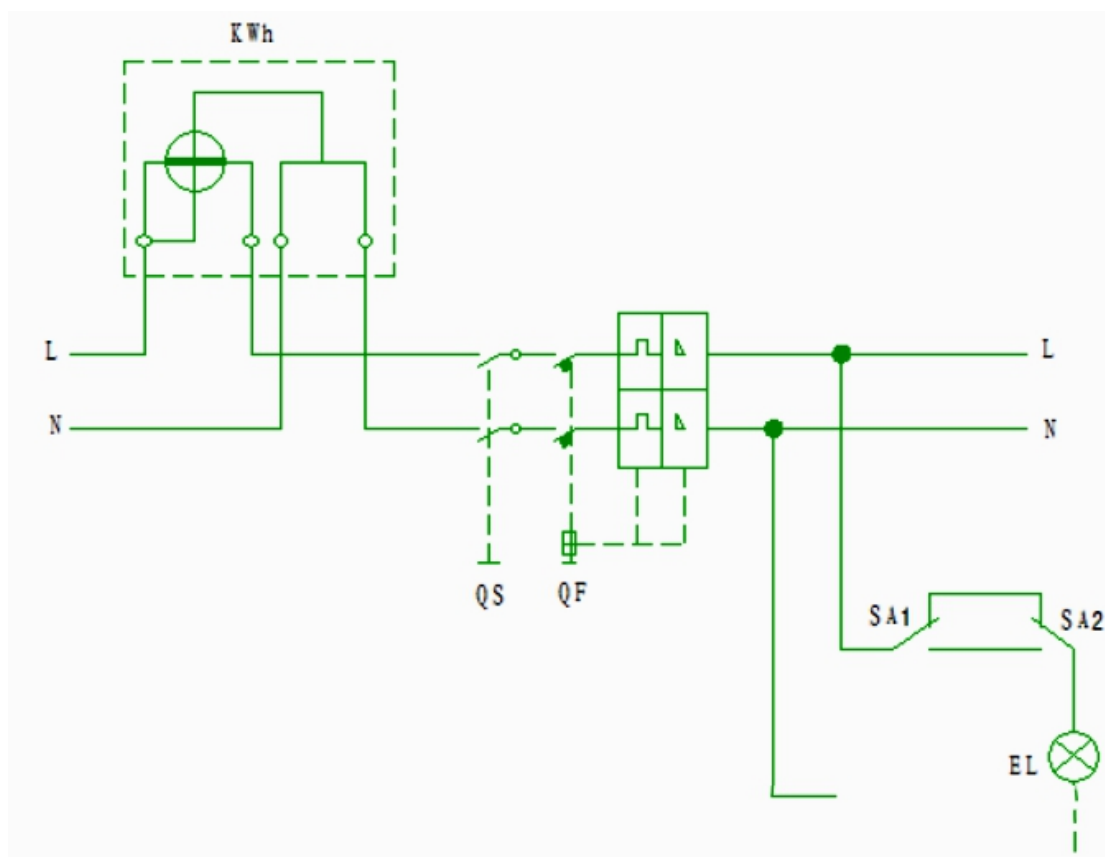

试题三 单相电能表照明电路电气原理图

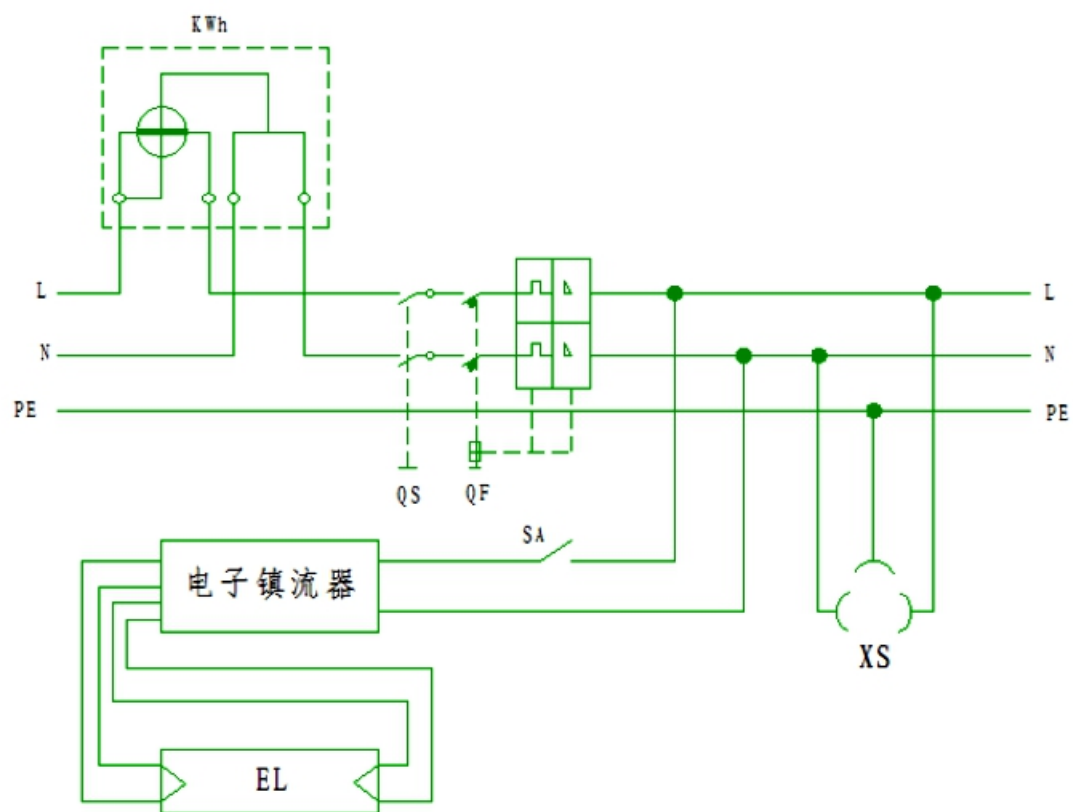

试题四 带空气开关、熔断器、仪表、互感器的电动机控制线路的电气原理图 (K24) (三相五线制)

